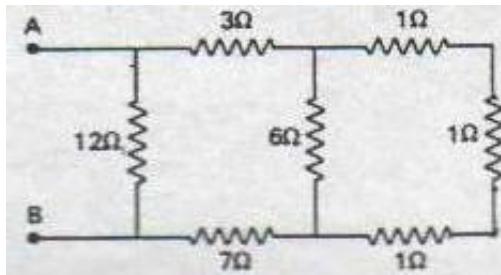


Lista de exercícios de eletricidade básica


1 ♦ Calcule o resistor equivalente entre os pontos A e B do circuito abaixo.

r. 6ohm




2 ♦ Ache a resistência equivalente entre os pontos P e Q da associação da figura abaixo.

r. 4ohm

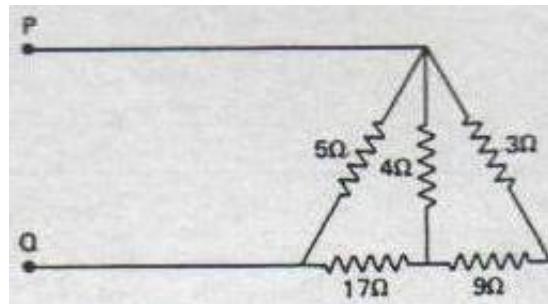


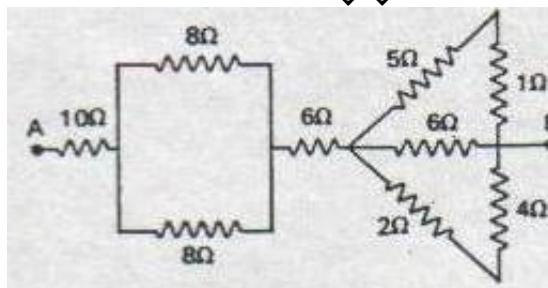3 ♦ Qual é a resistência equivalente entre os pontos A e B da associação de resistores esquematizada? R.22ohm




4 ♦ Nos circuitos indicados, todos os resistores são iguais, com resistência de 1 ohm cada um. Determine em cada caso a resistência equivalente entre A e B:


a) r. $3/5$ ohm

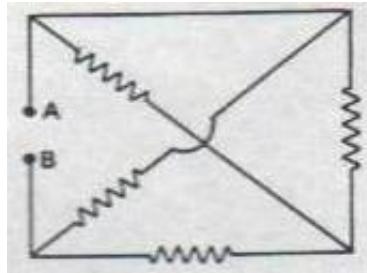

b) $3/2$ ohm

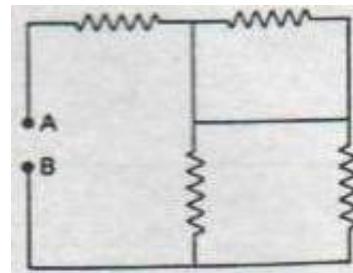


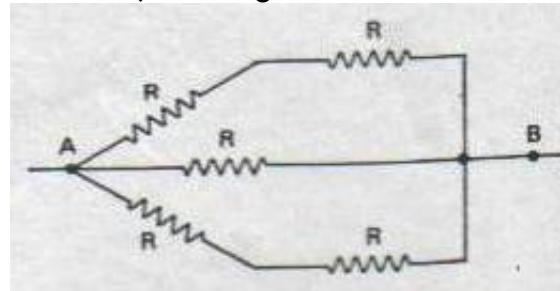5 ♦ No esquema indicado há cinco resistores de resistências iguais a R. Calcule a resistência equivalente entre A e B. r.R/2




6 ♦ Calcule a leitura do amperímetro ideal indicado na figura.


r. 0,5 A

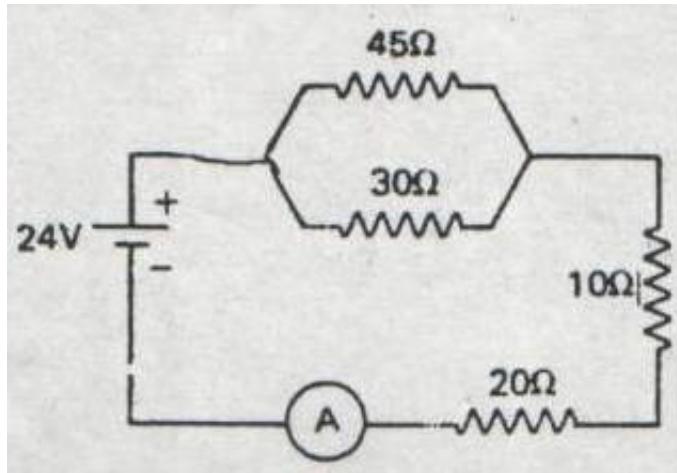

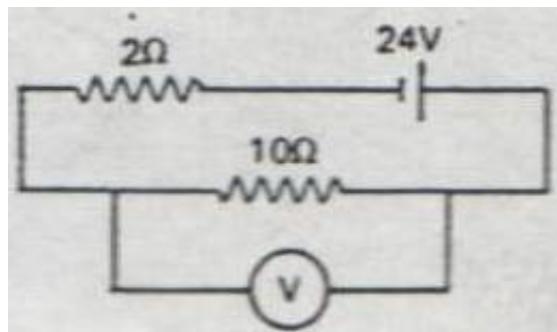
- 7 ♦ No circuito da figura, calcule a leitura do voltmetro ideal.
r. 20V



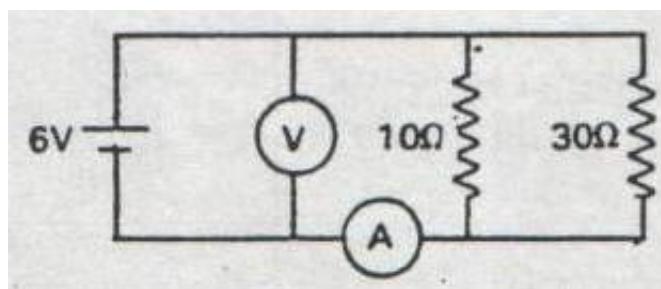
- 8 ♦ No circuito elétrico da figura, determine:
a) a leitura do ampermímetro ideal. R. 0,8 A
b) a leitura do voltímetro ideal. R. 6V



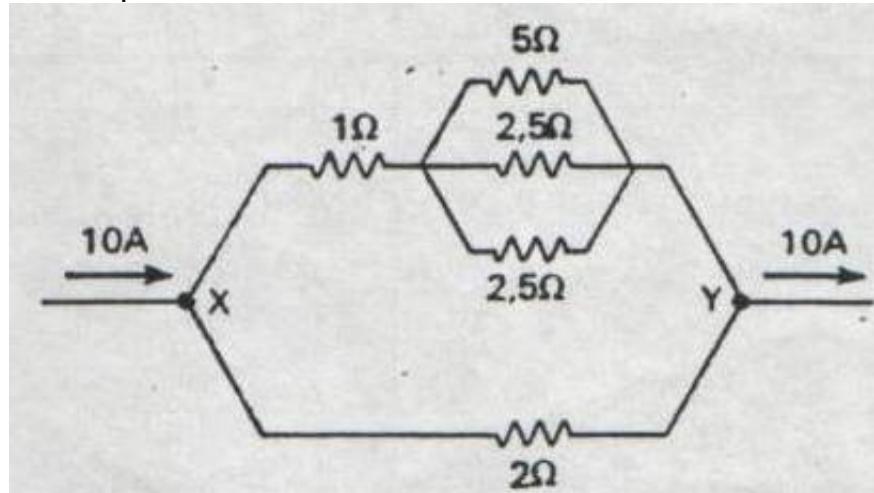
9 ♦ Calcule a diferença de potencial entre os pontos X e Y, mostrados no circuito abaixo. R. 10V



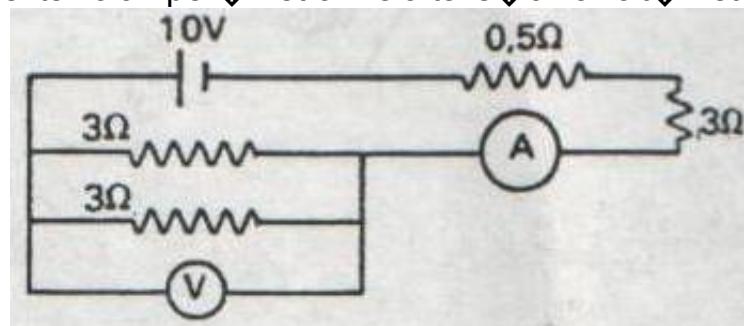10 ♦ No circuito da figura, determine a corrente no amperímetro A e a tensão no voltmetro V. R. 2 A e 3V




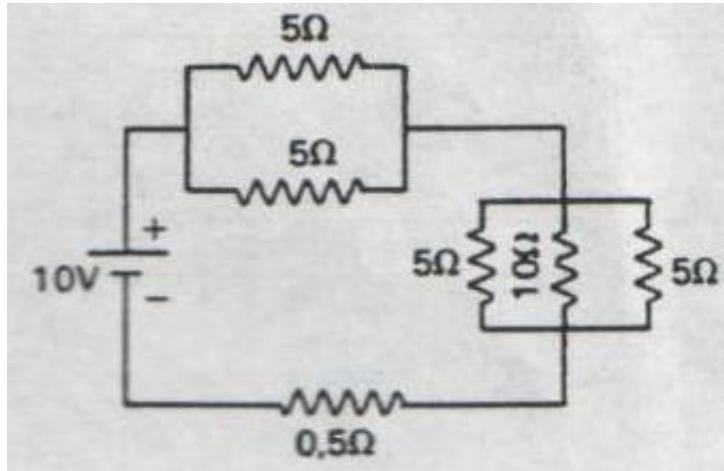11 ♦ Calcule a corrente no resistor de 10 ohm indicado na figura abaixo. R. 0,4 A.



12 ♦ Quais as leituras dos amperímetros no circuito abaixo?

r. 12 A, 6 A, 4 A

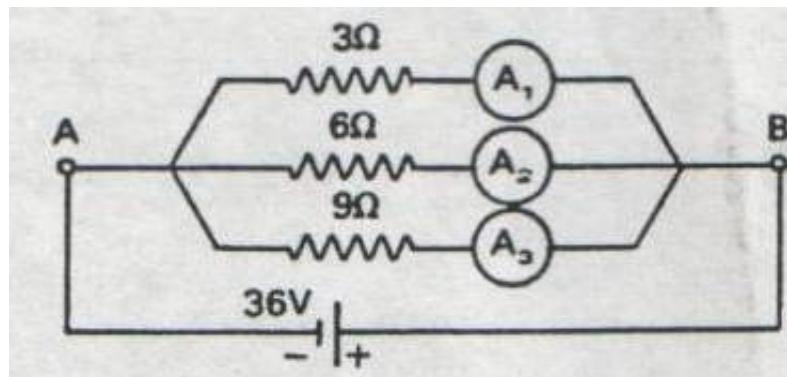

13 ♦ No circuito indicado, F1, F2 e F3 são fusíveis, todos de 3 A, isto é, suportam intensidades de corrente até 3 A. Ligando-se os pontos A e B a uma fonte de tensão de 25V, quais fusíveis queimarão?

r. somente F1.

