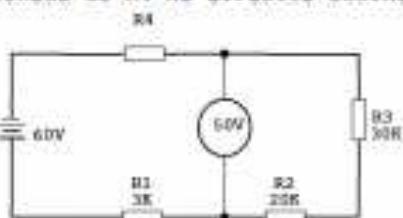


Lista de Exercícios de Eletricidade Básica e Eletrônica – CEV – 2012

1) Calcule a tensão de  $R_4$  no circuito abaixo.




- a) 3 V
- b) 7 V
- c) 10 V
- d) 50 V




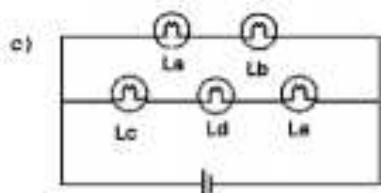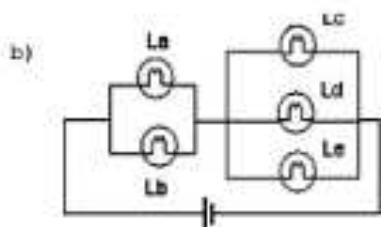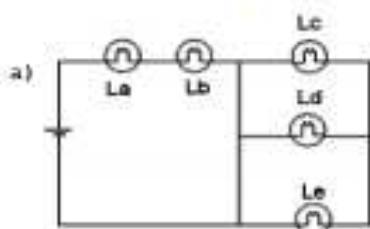2) Em um circuito elétrico, composto de cinco lâmpadas, iguais, após a queima de uma das lâmpadas, vários fatos se sucedem:


- I=uma outra lâmpada apaga,
- II=uma outra lâmpada permanece acessa com o mesmo brilho,
- III=uma outra lâmpada permanece acessa porém diminui o seu brilho,
- IV=uma outra lâmpada permanece acessa porém aumenta o seu brilho.

Assinale a alternativa que contém o único circuito no qual essa sequência de fatos pode ocorrer.



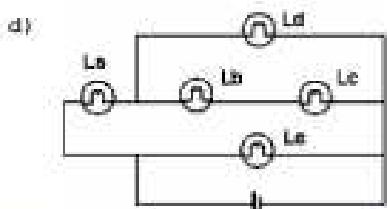

3) Observe a figura a seguir.

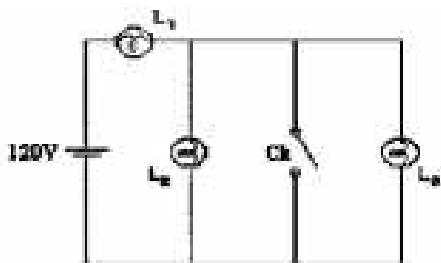


O circuito acima possui três lâmpadas incandescentes e idênticas, cuja especificação é 60W-12V e uma chave Ch de resistência desprezível. Quando a fonte está ligada com a chave aberta, o circuito é atravessado por uma corrente  $i_1$ , e, quando a chave é fechada, o circuito passa a ser percorrido por uma corrente  $i_2$ . Assim, considerando-se constante a resistência das lâmpadas, pode-se concluir que a razão  $i_1/i_2$  entre as correntes  $i_1$  e  $i_2$  vale

- a) 1/4    b) 3/4    c) 1/3    d) 2/3    e) 4/3

4) Qual é a resistência equivalente, entre A e B, da associação de infinitos resistores de resistências iguais a  $R$ , conforme a figura abaixo?

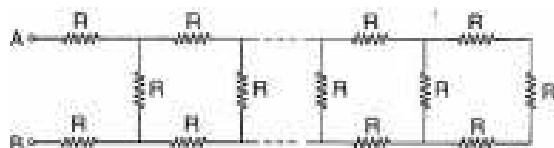
- a)  $R_s = (1 - \sqrt{3}) \cdot R$   
 b)  $R_s = \sqrt{3}(1 + R)$   
 c)  $R_s = (1 + \sqrt{3}) \cdot R$   
 d)  $R_s = (1 + R) \cdot \sqrt{3}$




5) No circuito abaixo, calcule a relação  $V_2/V_1$  e assinale a alternativa correta.

Sendo:  $V=10V$  e  $R=5\Omega$ .

- a) 1/3  
 b) 2/5  
 c) 1/5  
 d) 1/2

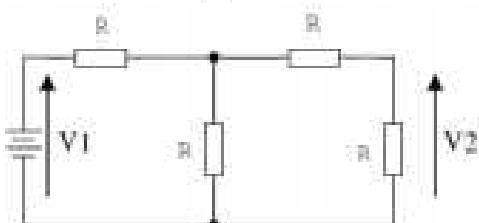

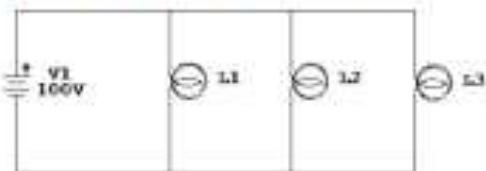9) Na figura a seguir, as lâmpadas L1 e L2 possuem resistência de 200Ω e a lâmpada L3 possui resistência de 10Ω. Marque a alternativa que representa o que ocorrerá com a potência total consumida pelo circuito, caso o filamento da lâmpada L3 se rompa.



- a) Debrará.
- b) Reduzirá a metade.
- c) Reduzirá um quinto.
- d) Aumentará um quinto.

10) Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma abaixo sobre instrumentos e medidas elétricas. A seguir, indique a opção com a sequência correta.  
 O ohmímetro deve ser utilizado em circuitos energizados.  
 Quando se conecta um voltmímetro a um circuito, a redução da tensão medida é chamada de efeito joule.  
 Os instrumentos com mecanismo de D'Arsonval são considerados medidores analógicos.


Para medir corrente, o amperímetro é conectado em paralelo com o circuito.

- a) V - V - F - V
- b) F - F - V - F
- c) V - V - V - F
- d) F - F - F - V

11) Reduza o circuito abaixo a uma única resistência equivalente de entrada nos terminais a e b.



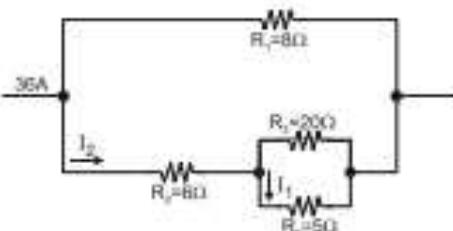
12) Determinar  $I_1$  e  $I_2$  (em A), no circuito abaixo, usando a divisão de correntes.



- a) 12,8 e 16,0
- b) 12,0 e 15,0
- c) 10,0 e 11,0
- d) 9,0 e 10,0


16) Assinale a alternativa que corresponde ao valor da resistência equivalente, em ohms, entre os pontos A e B do circuito a seguir.

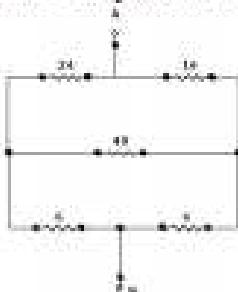- a) 2,88.
- b) 8,0.
- c) 11,7.
- d) 12,0.



17) No circuito abaixo, informe o valor da corrente em amperes que circula através da fonte  $V_1$ , considerando que:  $V_1 = 30\text{ V}$ ;  $V_2 = 12\text{ V}$ ;  $V_3 = 24\text{ V}$ ;  $R_1=4(R_2)$ ;  $R_3=8(R_2)$ ;  $R_4=2(R_2)$ ;  $R_2=2\text{ ohms}$ .

- a) 0,5.
- b) 1,0.
- c) 1,5.
- d) 2,0.

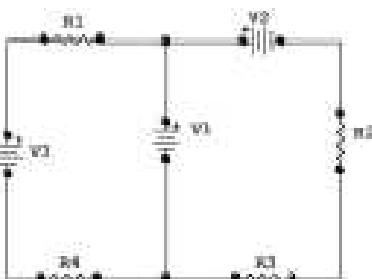

18) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) A sua resistência aumenta à medida em que se aumenta a sua secção reta.
- ( ) Um valor de coeficiente de temperatura ( $\alpha$ ) negativo indica que a resistência aumenta com a temperatura.

- a) V = V
- b) V = F
- c) F = V
- d) F = F

19) Uma geladeira consome 1,5A, quando ligada a uma fonte de alimentação de 120V. Qual a despesa com o seu funcionamento durante 30 dias, sabendo-se que o equipamento funciona 8 horas por dia e a companhia cobra 10 reais por kWh?  
Considere fator de potência = 1

- a) R\$ 14,00.
- b) R\$ 43,20.
- c) R\$ 54,00.
- d) R\$ 432,00.